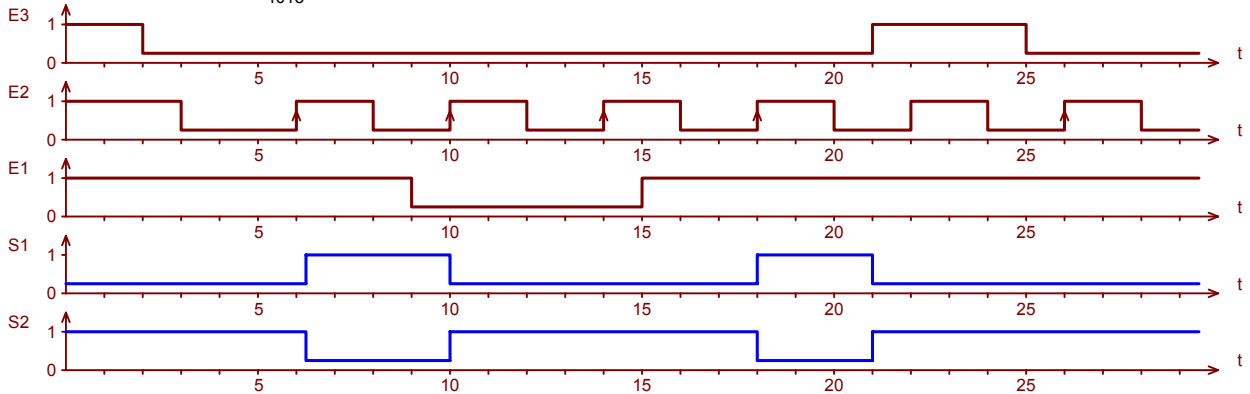


| S | R | 1D | C1 | Q | Commentaire |
|---|---|----|----|---|--------------------------|
| 0 | 1 | X | X | 0 | Reset |
| 1 | 0 | X | X | 1 | Set |
| 0 | 0 | 1 | ↑ | 1 | Mémorisation d'un état 1 |
| 0 | 0 | 0 | ↑ | 0 | Mémorisation d'un état 0 |



No pas oublier que lors d'un front sur E2, c'est l'état de Q1 précédent ce front qui est présent sur l'entrée 1D.

