

Identifier la structure


*C'est un compteur Johnson.
Une sortie est active parmi les 10.
Recherchez sa table de vérité sur internet.*

En simulation :

- pour E3 DEDGE

- pour E2 DCLOCK

- pour E1 DPULSE

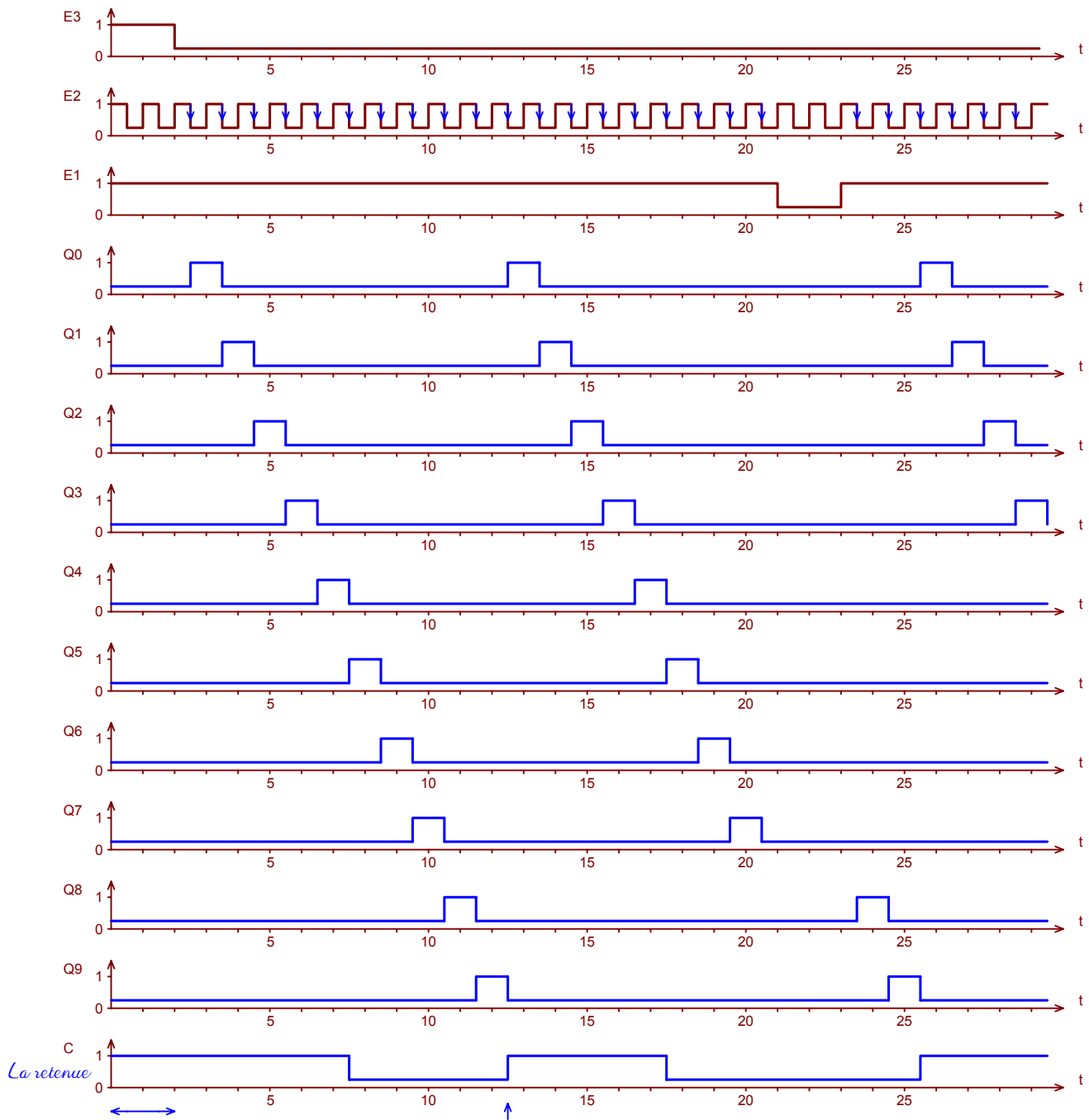

La retenue



*Lorsque le contenu du compteur passe de 9 à 0, la retenue génère un front montant.
Ce front peut servir pour attaquer l'horloge d'un deuxième compteur.*