

## LABYRINTHE ÉLECTRONIQUE

### SCHÉMA STRUCTUREL

*Si une broche DEP, DEF, ARR reste "en l'air", un état logique 0 est imposé par la résistance de rappel.  
Si l'anneau rentre en contact avec une broche, un état logique 1 est imposé par l'anneau.*

